

# Sayısal Sistemler-H10CD2

Durum Tabloları, Durum Diyagramları,  
Durum Denklemleri

Dr. Meriç Çetin  
versiyon211120

# Bu derste öğreneceklerimiz

## 5 Synchronous Sequential Logic

---

5.1	Introduction	190
5.2	Sequential Circuits	190
5.3	Storage Elements: Latches	193
5.4	Storage Elements: Flip-Flops	196
5.5	Analysis of Clocked Sequential Circuits	204
5.6	Synthesizable HDL Models of Sequential Circuits	217
5.7	State Reduction and Assignment	231
5.8	Design Procedure	236

# Flip-flop doğruluk tabloları

GİRİŞLER		ÇIKIŞ
S	R	$Q_{(t+1)}$
0	0	$Q_{(t)}$
0	1	0
1	0	1
1	1	Kullanılmaz

GİRİŞ	ÇIKIŞ
D	$Q_{(t+1)}$
0	0
1	1

GİRİŞLER		ÇIKIŞ
J	K	$Q_{(t+1)}$
0	0	$Q_{(t)}$
0	1	0
1	0	1
1	1	$\overline{Q_{(t)}}$

GİRİŞ	ÇIKIŞ
T	$Q_{(t+1)}$
0	$Q_{(t)}$
1	$\overline{Q_{(t)}}$

# Flip-flop durum geçiş tabloları

DURUM GEÇİŞLERİ		GİRİŞLER	
$Q(t)$	$Q(t+1)$	S	R
0	0	0	X
0	1	1	0
1	0	0	1
1	1	X	0

$S=0, R=0$  veya  $S=0, R=1$

$S=0, R=0$  veya  $S=1, R=0$

*RS FF Durum Geçiş Tablosu*

DURUM GEÇİŞLERİ		GİRİŞ
$Q(t)$	$Q(t+1)$	D
0	0	0
0	1	1
1	0	0
1	1	1

*D FF Durum Geçiş Tablosu*

DURUM GEÇİŞLERİ		GİRİŞLER	
$Q(t)$	$Q(t+1)$	J	K
0	0	0	X
0	1	1	X
1	0	X	1
1	1	X	0

$S=0, R=0$  veya  $S=0, R=1$

$S=1, R=0$  veya  $S=1, R=1$

$S=0, R=1$  veya  $S=1, R=1$

$S=0, R=0$  veya  $S=1, R=0$

*JK FF Durum Geçiş Tablosu*

DURUM GEÇİŞLERİ		GİRİŞ
$Q(t)$	$Q(t+1)$	T
0	0	0
0	1	1
1	0	1
1	1	0

*T FF Durum Geçiş Tablosu*






# Durum Diyagramları

- Durum geçiş tablosunda gösterilen ifadeler durum diyagramlarında da grafiksel olarak gösterilebilirler.
- Bu diyagramlarda **daire** içinde gösterilen değerler önceki durumları/durum değiştirmeleri veya durum geçişlerini gösterirler.
- **Direk çizgi ( / )** ile birbirine bağlanan dairelerde binary sayılar « / » ile ayrılmıştır.
  - Bunlardan **1. ifade giriş** değerini, **2. ifade ise çıkış** değerini temsil eder.
  - Örneğin «1/0» ise giriş  $x=1$ , çıkış  $y=0$  anlamındadır.


# Durum Diyagramları

- Gösterim şekli hariç durum tablosu ile durum diyagramları arasında bir fark yoktur.
- Durum tabloları basitçe verilen lojik devreden çıkarılabilir.
- Bunun yanında durum diyagramlarındaki değişmeler de durum tablolarından direkt olarak elde edilebilir.
- Durum diyagramları ardışık lojik devre tasarımının ilk adımını oluşturur.

# Durum diyagramlarına örnek

     
 
# Durum tablosundan durum diyagramına geçiş

 


**FIGURE 5.15**  
Example of sequential circuit

**Table 5.3**

*Second Form of the State Table*

Present State		Next State				Output	
		$x = 0$		$x = 1$		$x = 0$	$x = 1$
$A$	$B$	$A$	$B$	$A$	$B$	$y$	$y$
0	0	0	0	0	1	0	0
0	1	0	0	1	1	1	0
1	0	0	0	1	0	1	0
1	1	0	0	1	0	1	0





**FIGURE 5.16**  
State diagram of the circuit of Fig. 5.15



# Durum Denklemleri

- Durum denklemleri flip-flop'ların durum değiştirmeleri için gerekli şartları belirleyen cebrik ifadelerdir.
- Denklemlerin sol tarafı flip-flop'ların sonraki durumlarını (clock pulse sonrası değerlerini) temsil eder.
- Denklemlerin sağ tarafı ise Boolean fonksiyonudur.
- Durum denklemleri direkt durum tablolarından elde edilir.
- Durum tablolarında ilgili flip-flop'ların sonraki durumlarına ilişkin sütunlardan ve çıkış ifadelerinde değeri «1» olan değişkenlere göre Karnaugh haritaları ile sadeleştirmeler yapılır. Flip-flop'ların sonraki durumları bu şekilde hesaplanmış olur.

# Durum denklemlerine örnek

  

State equation for flip-flops A and B

$A(t+1) = B'x + (B'x)'A$

$A(t+1) = S + R'A$

# Durum denklemlerine örnek-devam

The state equation for flip-flop  $A$  is simplified by means of a map as shown in Fig. 6-17(a). With some algebraic manipulation, the function can be expressed in the following form:

$$A(t + 1) = B'x + (B'x)'A$$

If we let  $Bx' = S$  and  $B'x = R$ , we obtain the relationship:

$$A(t + 1) = S + R'A$$

$$B(t + 1) = A'x + (Ax')'B$$

The state equation can be derived directly from the logic diagram. From Fig. 6-15, we see that the signal for input  $S$  of flip-flop  $B$  is generated by the function  $A'x$  and the signal for input  $R$  by the function  $Ax'$ . Substituting  $S = A'x$  and  $R = Ax'$  into an  $RS$  flip-flop characteristic equation given by:

$$B(t + 1) = S + R'B$$

# Flip-Flop Giriş Fonksiyonları


- Ardışık lojik devreler, hafıza elemanları ve mantık kapılarından meydana gelir.
- Flip-flop türü ve onların karakteristik tabloları hafıza elemanlarının lojik özelliklerini belirler.
- Bu kapıların birbiriyle ara bağlantıları bir kombinasyonel devre meydana getirir ve bu devrenin özellikleri de Boolean cebri ile tanımlanır.
- Çıkış fonksiyonu için cebrik ifadeler devre çıkış fonksiyonuyla belirlenir.

# Flip-Flop Giriş Fonksiyonları-devam

- Örneğin
- Yandaki devre için flip-flop giriş fonksiyonları ve flip-flop çıkış ifadesi aşağıdaki gibidir.

$$JA = BC'x + B'Cx'$$

$$KA = B + y$$

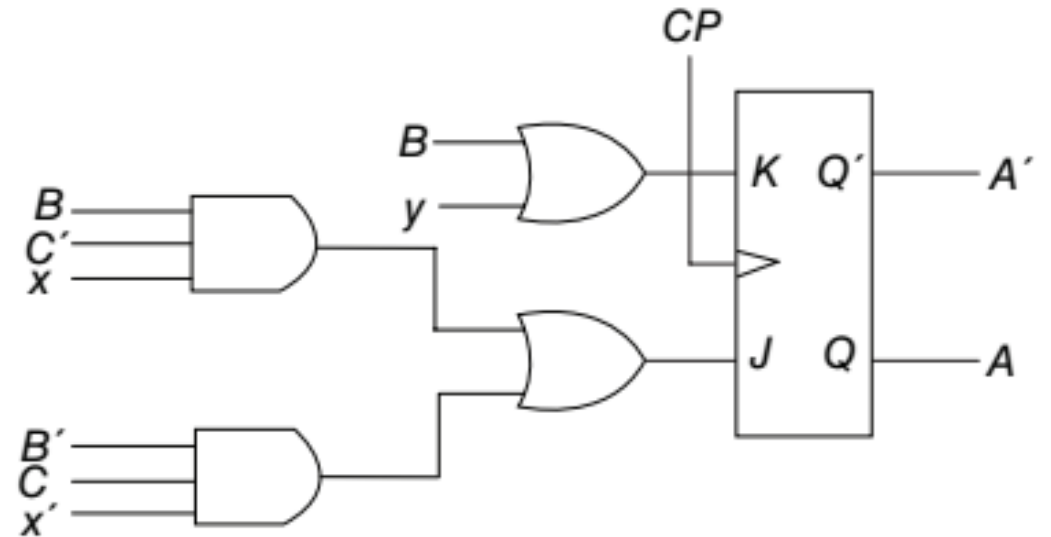


# Flip-Flop Giriş Fonksiyonları-devam

- Başka bir örnek inceleyelim:
- Yandaki devre için flip-flop giriş fonksiyonları ve flip-flop çıkış ifadesi aşağıdaki gibidir.

$$D_A = Ax + Bx$$

$$D_B = A'x$$

$$y = (A + B)x'$$

 


**FIGURE 5.15**  
Example of sequential circuit

# Flip-Flop Giriş Fonksiyonları-devam

- Başka bir örnek inceleyelim:
- Yandaki devre için flip-flop giriş fonksiyonları ve flip-flop çıkış ifadesi aşağıdaki gibidir.

$$J_A = B \quad K_A = Bx'$$

$$J_B = x' \quad K_B = A'x + Ax' = A \oplus x$$

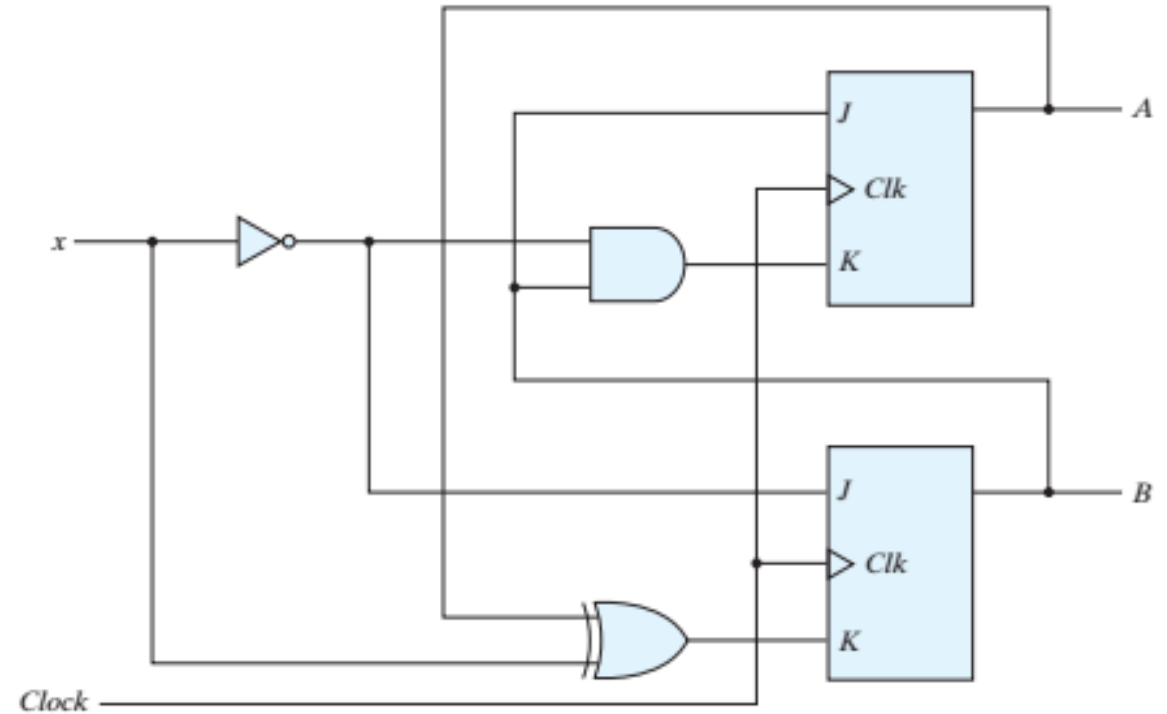

**FIGURE 5.18**  
Sequential circuit with JK flip-flop

# Ardışık Lojik Devre Tasarımı



# Tasarım prosedürü

- Ardışık lojik devre tasarımı için şu yol takip edilmelidir:
- Devre davranışı tanımlanır. Bu, durum diyagramlarıyla belirlenir.
- Elde edilen değerler durum tablosuna taşınır.
- Gerekli flip-flop sayısı ve flip-flop türü belirlenir.
- Karnaugh veya diğer indirgeme metotları kullanılarak kombinasyonel devre çıkış ve flip-flop giriş denklemleri elde edilir.
- Elde edilen bu sonuçlara göre lojik devre tasarımı yapılır.


# Durum İndirgeme

- Ardışık bir devrede flip-flop sayısındaki azalma, durum indirgeme problemi olarak adlandırılır.
- Durum indirgeme algoritmaları, harici giriş-çıkış gereksinimlerini değiştirmeden tutarken, bir durum tablosundaki durumların sayısını azaltmak için prosedürlerle ilgilidir.
- $m$  adet flip-flop  $2^m$  adet durum ürettiğinden, durum sayısındaki bir azalma, flip-flopların sayısında bir azalmaya neden olabilir (veya olmayabilir).
- Flip-flop sayısını azaltmada öngörülemez bir etki, bazen eşdeğer devrenin (daha az flip-flop ile) bir sonraki durumunu ve çıkış mantığını gerçekleştirmek için daha fazla kombinasyon kapısı gerektirmesidir.

# Durum İndirgeme-örnek

- Durum indirgeme prosedürünü inceleyeceğimiz bu örnekte, yalnızca girdi-çıkı dizileri önemlidir; iç durumlar yalnızca gerekli dizileri sağlamak için kullanılır.
- Bu nedenle, dairelerin içinde işaretlenen durumlar ikili değerler yerine harf sembolleriyle gösterilmiştir.

state	<i>a</i>	<i>a</i>	<i>b</i>	<i>c</i>	<i>d</i>	<i>e</i>	<i>f</i>	<i>f</i>	<i>g</i>	<i>f</i>	<i>g</i>	<i>a</i>
input	0	1	0	1	0	1	1	0	1	0	0	
output	0	0	0	0	0	1	1	0	1	0	0	

 


**FIGURE 5.25**  
State diagram

# Durum İndirgeme-örnek

- Durum diyagramından durum tablosunu düzenleyelim:

**Table 5.6**  
*State Table*

Present State	Next State		Output	
	$x = 0$	$x = 1$	$x = 0$	$x = 1$
$a$	$a$	$b$	0	0
$b$	$c$	$d$	0	0
$c$	$a$	$d$	0	0
$d$	$e$	$f$	0	1
$e$	$a$	$f$	0	1
$f$	$g$	$f$	0	1
$g$	$a$	$f$	0	1

 

**FIGURE 5.25**  
State diagram

# Durum İndirgeme-örnek

**Table 5.7**  
*Reducing the State Table*

Present State	Next State		Output	
	$x = 0$	$x = 1$	$x = 0$	$x = 1$
<i>a</i>	<i>a</i>	<i>b</i>	0	0
<i>b</i>	<i>c</i>	<i>d</i>	0	0
<i>c</i>	<i>a</i>	<i>d</i>	0	0
<i>d</i>	<i>e</i>	<i>f</i>	0	1
<i>e</i>	<i>a</i>	<i>f</i>	0	1
<i>f</i>	<i>e</i>	<i>f</i>	0	1

e,g →

**Table 5.8**  
*Reduced State Table*


Present State	Next State		Output	
	$x = 0$	$x = 1$	$x = 0$	$x = 1$
<i>a</i>	<i>a</i>	<i>b</i>	0	0
<i>b</i>	<i>c</i>	<i>d</i>	0	0
<i>c</i>	<i>a</i>	<i>d</i>	0	0
<i>d</i>	<i>e</i>	<i>d</i>	0	1
<i>e</i>	<i>a</i>	<i>d</i>	0	1

d,f →

- Durum tablosunu inceleyerek, aynı sonraki duruma giden ve her iki giriş kombinasyonu için aynı çıktıya sahip iki mevcut durumu ararız.


**Table 5.6**  
*State Table*

Present State	Next State		Output	
	$x = 0$	$x = 1$	$x = 0$	$x = 1$
<i>a</i>	<i>a</i>	<i>b</i>	0	0
<i>b</i>	<i>c</i>	<i>d</i>	0	0
<i>c</i>	<i>a</i>	<i>d</i>	0	0
<i>d</i>	<i>e</i>	<i>f</i>	0	1
<i>e</i>	<i>a</i>	<i>f</i>	0	1
<i>f</i>	<i>g</i>	<i>f</i>	0	1
<i>g</i>	<i>a</i>	<i>f</i>	0	1

 



# Durum İndirgeme-örnek

**FIGURE 5.26**  
Reduced state diagram

 

**Table 5.8**  
Reduced State Table

Present State	Next State		Output	
	x = 0	x = 1	x = 0	x = 1
a	a	b	0	0
b	c	d	0	0
c	a	d	0	0
d	e	d	0	1
e	a	d	0	1

  

**FIGURE 5.25**  
State diagram

**Table 5.6**  
State Table

Present State	Next State		Output	
	x = 0	x = 1	x = 0	x = 1
a	a	b	0	0
b	c	d	0	0
c	a	d	0	0
d	e	f	0	1
e	a	f	0	1
f	g	f	0	1
g	a	f	0	1